

Proyecto N°1: Convertidor SEPIC con transistor IGBT, pulso obtenido mediante microcontrolador PIC18F4550 que interactúa con interfaz gráfica en Matlab (enero 2021).

Jocelyn Matus y Rafael Burgos, Ingeniería Civil Electrónica, Asignatura Sistemas Electrónicos, Código, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Concepción, Chile. Profesor Lautaro Salazar, Ayudante Felipe Pineda y Esteban Badilla.

Abstract – En este informe se va a estudiar, investigar y crear un prototipo en PCB de un circuito de potencia Single-ended primary-inductor converter (SEPIC), el cual transforma un voltaje directo (DC) de cierta magnitud a otra magnitud. Además, se va a trabajar con el microcontrolador PIC18F4550 para poder crear la señal de control de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), el cual va a ser interactuado por el usuario a través de una interfaz gráfica.

 


Figura 2. Circuito SEPIC con inductor acoplado.

INTRODUCCIÓN

Los circuitos de potencia DC/DC son circuitos que, desde una fuente DC, aumenta o disminuye el voltaje recibido. Hay muchos tipos de topología, pero, en nuestro caso, se va a realizar el circuito con topología SEPIC, el cual, su característica principal, es que en la salida puede ser mayor o menor que el voltaje en la entrada. Además, la señal de control para poder realizar esto, es a través del microcontrolador PIC18F4550, el cual controla el switch.

El circuito de potencia SEPIC es un circuito que, desde una fuente de alimentación en la entrada constante, un voltaje DC, se puede obtener en la salida un voltaje mayor o menor a este, con la misma polaridad que en la entrada, en comparación con otros circuitos que no ocurre esto, como el buck-boost.

En nuestro proyecto se va a trabajar en modo de corriente continua; es decir, siempre se va a estar entregando corriente a la carga, y siempre va a haber corriente circulando en los inductores.

TEORÍA

Circuito de potencia SEPIC:

 


Figura 1. Circuito SEPIC con inductores separados.

La operación del circuito es el siguiente:

 


Figura 3. Operación SEPIC switch cerrado.

Cuando el switch S1 está cerrado, la corriente del inductor L1 se incrementa y la corriente del inductor L2 se hace más negativa. La energía que se usa para aumentar la corriente del inductor L1 proviene de la fuente de entrada. Ya que el switch S1 está cerrado, y el voltaje instantáneo del inductor L1 es aproximadamente el voltaje de entrada, V_{in} , el voltaje del inductor L2 es aproximadamente $-V_{C1}$, el negativo del voltaje de la capacitancia C1. Entonces, por esto, el diodo D1 está abierto, ya que el ánodo tiene un mayor voltaje que el cátodo, y el capacitor C1 entrega la energía para aumentar la magnitud de la corriente del inductor L2, y, con esto, la energía que se guarda en L2.

 


Figura 4. Operación SEPIC switch abierto.

Cuando el switch está abierto, la corriente del capacitor C1 se transforma en la misma que la de la corriente de L1, ya que la corriente de los inductores no puede cambiar instantáneamente. La corriente del inductor L2 va a continuar en la misma dirección. Con estas dos corrientes en el mismo sentido, la potencia se va directamente a la carga. Y, mientras pasa esto, el capacitor C1 se está cargando por la corriente de L1, y la capacitancia C2 por la corriente de L1 y L2, la cual, la última, va a carga L2 durante el próximo ciclo [1].

Ecuaciones:

Las ecuaciones de diseño fueron obtenidas del paper de la compañía Texas Instruments, "Designing a SEPIC Converter" [2].

Duty:

Para poder calcular el duty, se tiene la siguiente ecuación:

$$D = \frac{V_{out} + V_D}{V_{in} + V_{out} + V_D}$$

Donde V_{out} es el voltaje de salida, V_D es el voltaje del diodo D1, y V_{in} el voltaje de entrada.

El duty máximo que se puede aplicar al circuito es el siguiente:

$$D_{max} = \frac{V_{out} + V_D}{V_{in(min)} + V_{out} + V_D}$$

Con $V_{in(min)}$ el voltaje mínimo de entrada que se va a aplicar.

Selección de inductor:

Primero, se tiene que saber el ripple que va a tener de corriente los inductores:

$$\Delta I_L = I_{in} \cdot \%(\text{Ripple}) = I_{out} \cdot \frac{V_{out}}{V_{in(min)}} \cdot \%(\text{Ripple})$$

Entonces, el valor de los inductores (no acoplados) es el siguiente:

$$L_1 = L_2 = L = \frac{V_{in(min)}}{\Delta I_L \cdot f_{switch}} \cdot D_{max}$$

Con f_{switch} la frecuencia de conmutación.

Ahora, los valores de corriente peak de los inductores son los siguientes:

$$I_{L1_{peak}} = I_{out} \cdot \frac{V_{out} + V_D}{V_{in(min)}} \cdot \left(1 + \frac{\%(\text{Ripple})}{2}\right)$$

$$I_{L2_{peak}} = I_{out} \cdot \left(1 + \frac{\%(\text{Ripple})}{2}\right)$$

Si los inductores L1 y L2 están acoplados, entonces se tiene que el valor de la inductancia debe ser el siguiente:

$$L = \frac{V_{in(min)}}{2 \cdot \Delta I_L \cdot f_{switch}} \cdot D_{max}$$

Selección Switch:

En lo que se refiere a elegir un switch, nosotros elegimos un IGBT, por requerimiento de proyecto, y, por esto, las ecuaciones de este paper no están adecuadas a nuestra situación. Aun así, la corriente que debería aguantar el transistor no cambia, ni tampoco la corriente peak y RMS que pasa por esta.

La corriente peak que pasa por el transistor es la siguiente:

$$I_{Q1_{peak}} = I_{L1_{peak}} + I_{L2_{peak}}$$

La corriente RMS que pasa por esta dado por:

$$I_{Q1_{RMS}} = I_{out} \cdot \sqrt{\frac{(V_{out} + V_{in(min)} + V_D) \cdot (V_{out} + V_D)}{V_{in(min)}^2}}$$

Selección diodo D1:

En la selección del diodo D1 se debe considerar la corriente peak que debe soportar y el voltaje de reversa. En un SEPIC, la corriente peak es la misma que tiene que aguantar el transistor Q1, y el voltaje de reversa que debe aguantar es el siguiente:

$$V_{reverse_{D1}} = V_{in(max)} + V_{out(max)}$$

Para minimizar la perdida de eficiencia, los diodos Schottky son los recomendados, por la rapidez de conmutación que tienen.

Selección de capacitor C1:

La selección de este capacitor depende de la corriente RMS, la cual es la siguiente:

$$I_{C1_{RMS}} = I_{out} \cdot \sqrt{\frac{V_{out} + V_D}{V_{in(min)}}}$$

El capacitor, ya que la polaridad cambia de un ciclo a otro, tiene que ser uno que no este polarizado, como un capacitor cerámico o de tantalio.

El voltaje que debe aguantar debe ser mayor que el voltaje máximo de entrada.

El ripple de voltaje que tiene que aguantar el capacitor es el siguiente (asumiendo que no tiene RMS):

$$\Delta V_{C1} = \frac{I_{out} \cdot D_{max}}{C1 \cdot f_{sw}}$$

Selección de capacitor de salida, C2:

En un convertidor SEPIC, cuando el transistor Q1 esta prendido, el inductor se esta cargando y la corriente de salida es proporcionada por el capacitor de salida. Como resultado, el capacitor de salida tiene grandes ripples de corriente. Por esto, la corriente RMS que tiene que aguantar es el siguiente:

$$I_{C2_{RMS}} = I_{out} \cdot \sqrt{\frac{V_{out} + V_D}{V_{in(min)}}}$$

 


Figura 5. Ripple Voltaje de Salida.

Los valores de ESR y de capacitancia que debe tener el capacitor C2, para obtener cierto ripple de voltaje en la salida, son los siguientes:

$$ESR \leq \frac{V_{Ripple} \cdot 0.5}{I_{L1_{peak}} + I_{L2_{peak}}}$$

$$C_{out} \geq \frac{I_{out} \cdot D}{V_{Ripple} \cdot 0.5 \cdot f_{switch}}$$

El capacitor puede ser cerámico o de tantalio, o, si fuera necesario, por el alto valor de capacitancia que se podría tener, sería más fácil obtener unos capacitores electrolíticos.

Selección capacitancia de entrada Cin:

El uso de un capacitor de entrada en este circuito es para prevenir interacciones de impedancia con la fuente de voltaje de entrada.

El valor que debería tener tiene que ser mayor a 10 [uF], y la corriente RMS que debe soportar es la siguiente:

$$I_{Cin_{RMS}} = \frac{\Delta I_L}{\sqrt{2}}$$

SEÑAL PWM Y SU CONFIGURACIÓN CON MICROCONTROLADOR

La manera de controlar la conmutación del transistor Q1, que en este caso es un IGBT, es a través de un método llamado PWM, Pulse Width Modulation (modulación por ancho de pulsos), el cual se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica a cierta frecuencia.

 


Figura 6. Señal PWM.

Esta señal es entregada al gate del IGBT, el cual se abre y se cierra, y, según el duty y la frecuencia de conmutación, en nuestro caso, se puede modificar el voltaje de salida que entrega el circuito.

Para poder realizar esto, vamos a utilizar el microcontrolador PIC18F4550, el cual, configurando sus registros, podemos programarlo para que, a través de una interfaz gráfica, podamos interactuar con este, a través de una comunicación serial, y manejar la señal PWM que se entrega al gate del transistor IGBT.

El microcontrolador PIC18F4550 es un circuito integrado programable, el cual cuenta con 40 pines para distintas función I/O, de los cuales, vamos a utilizar los siguientes:

- PIN 17 (RC2), salida señal PWM
- PIN 12, GND
- PIN 26 (RC7), RX

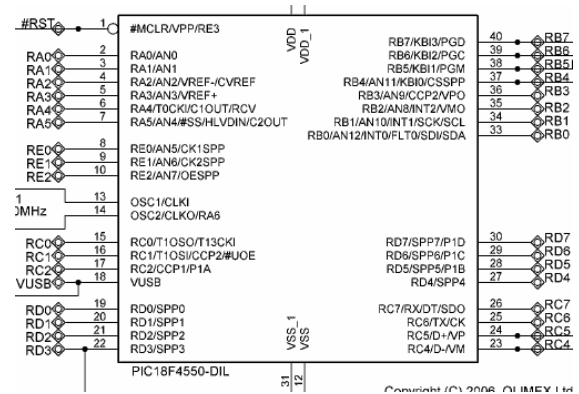


Figura 7. Pines Microcontrolador PIC18F4550.

En el anexo se encuentra el código desarrollado en la aplicación MPLAB, el cual es un programa para la generación de código de microcontroladores.

INTERFAZ GRAFICA

La interfaz grafica funciona para poder tener una interacción entre el usuario y el microcontrolador, el cual, en este caso, se va a utilizar para cambiar el ciclo de trabajo y la frecuencia de la señal PWM.

Los datos van a ser enviados a través de un conversor USB-TTL, a través de comunicación serial.

Se utilizará, como programa para programar la interfaz gráfica, la aplicación de Matlab AppDesigner, la cual esta diseñada para crear interfaces graficas. El código de este se encuentra en el Anexo, y la interfaz grafica se muestra a continuación:

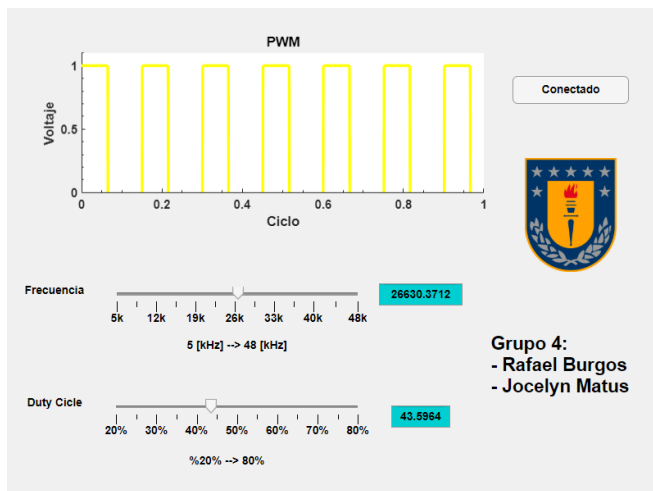


Figura 8. Interfaz Gráfica.

La conexión que se realiza, para poder realizar la comunicación exitosamente, es la siguiente:

 


Figura 9. Esquema de comunicación.

SELECCIÓN COMPONENTES

Antes de poder seleccionar los componentes, se tiene que buscar una componente más del circuito: un optoacoplador.

La función del optoacoplador es la de aislar eléctricamente el circuito de potencia con la señal de control, en este caso, con el microcontrolador.

Esto se realiza a través de la siguiente manera:

 


Figura 10. Pines Optoacoplador.

La señal de control entra al pin 2, mientras que el pin 3 esta conectado a la tierra del microcontrolador. La señal activa la emisión de luz por parte del led del lazo izquierdo, lo cual activa al led del lado derecho, lo cual hace que se active el optoacoplador y salga una señal con mayor ganancia en la salida. Hay que tener en consideración que, en el pin 8, hay una fuente de voltaje que alimenta el optoacoplador, el cual debe estar conectada a una tierra distinta a la del microcontrolador. Esto es para aislar, totalmente, la señal de control con la señal que entrega el optoacoplador.

En nuestro caso, se eligió el optoacoplador LTV-3120, ya que fue creado para este tipo de aplicaciones, al tener una conmutación rápida y entregar la corriente y voltaje suficiente para activar el IGBT.

Ahora, para poder saber que componentes hay que elegir, se tiene que realizar los cálculos de las ecuaciones que vimos anteriormente. Para esto, se tiene los siguientes requerimientos:

Potencia	5 [W]
Voltaje entrada	12 [V]
Voltaje salida	5 [V]
Ripple voltaje	0.5% a 1%
Ripple corriente	7% a 10%
Carga	Resistiva
Frecuencia conmutación	20 [kHz]

A partir de esto, se hacen algunos cálculos, con algunos valores impuestos por nosotros:

$$R = 10 [\Omega]$$

$$I_{out} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{5 [W]}{10 [\Omega]}} = 0.707 [A]$$

Entonces, con estos valores, y con los valores impuestos, se procede a calcular las ecuaciones:

Calculo de Duty Cycle

$$Duty := \frac{V_{out} + V_D}{V_{in} + V_{out} + V_D} = 0.323$$

$$Duty_{max} := \frac{V_{out} + V_D}{V_{in_min} + V_{out} + V_D} = 0.323$$

$$Duty_{min} := \frac{V_{out} + V_D}{V_{in_max} + V_{out} + V_D} = 0.323$$

Figura 11. Calculo Duty Cycle.

$$Ripple_I_inductor := I_{out} \cdot \frac{V_{out}}{V_{in_min}} \cdot 0.10 = 0.347$$

$$I_{peak_inductor1} := I_{out} \cdot \frac{V_{out} + V_D}{V_{in_min}} \cdot \left(1 + \frac{0.1}{2}\right) = 4.165$$

$$I_{peak_inductor2} := I_{out} \cdot \left(1 + \frac{0.1}{2}\right) = 0.83$$

Figura 12. Calculo Corriente Inductor.

Ahora, antes de seguir, se tiene que decidir si se va a ocupar inductores no acoplados, inductores separados, o un inductor acoplado. En nuestro caso, para no trabajar

manualmente con los inductores, como enrollarlo y buscar materiales, elegimos usar el inductor acoplado.

Además de esto, hay ciertos beneficios de usarlo, como de que es más compacto en el circuito y reduce la fuga de inductancia que puede haber con dos inductores separados.

Entonces, por esto, se elige una inductancia acoplada.

$$L_{inductancia_coupled_2013} := \frac{V_{in_min} \cdot Duty_{max}}{2 \cdot Ripple_I_inductor \cdot f_{sw}} = 6.853 \times 10^{-5}$$

Figura 13. Calculo Valor Inductancia.

Para el diodo, se tiene lo siguiente:

- Selección de diodo

$$Reverse_voltage_diode := V_{in_max} + V_{out_max} = 17$$

Figura 14. Calculo Voltaje Reversa Diodo.

Y, tiene que soportar esta corriente peak:

$$I_{peak_Q1} := I_{peak_inductor1} + I_{peak_inductor2} = 4.995$$

Figura 15. Calculo Corriente Peak Diodo.

Además, se debe tener en cuenta que tiene que ser un diodo Schottky.

Para la selección del transistor, este tiene que soportar la misma corriente peak que la del diodo D1, y tiene que soportar, también, esta corriente RMS:

$$I_{RMS_Q1} := I_{out} \cdot \sqrt{\frac{(V_{out} + V_{in_min} + V_D) \cdot (V_{out} + V_D)}{V_{in_min}^2}} = 4.344$$

Figura 16. Calculo Corriente RMS Q1.

Para la selección del capacitor de al medio, C1, tiene que soportar esta corriente RMS:

$$I_{RMS_Cp} := I_{out} \cdot \left(\sqrt{\frac{V_{out} + V_D}{V_{in_min}}} \right) = 1.771$$

Figura 17. Calculo Corriente RMS Capacitor de al medio.

Además, el capacitor debe aguantar más que el voltaje de entrada, 12 [V], y, en nuestro caso, elegimos uno que sea de valor 10 [uF].

Con este valor, se tiene que siguiente valor de ripple:

$$\text{Ripple_V_Cp} := \frac{I_{\text{out}} \cdot (\text{Duty_max})}{C_p \cdot f_{\text{sw}}} = 3.296$$

Figura 18. Calculo Ripple Voltaje Capacitor de al medio.

Además, se tiene que considerar no tiene que ser un capacitor polarizado.

Para el capacitor de salida, tiene que aguantar esta corriente RMS:

$$I_{\text{Cout_rms}} := I_{\text{out}} \cdot \sqrt{\frac{V_{\text{out}} + V_D}{V_{\text{in_min}}}} = 1.771$$

Figura 19. Calculo Corriente RMS Capacitor de Salida.

Tiene que poder aguantar el voltaje de salida, y tener un RMS menor o igual al siguiente valor:

$$\text{ESR_Cout} := \frac{\text{Ripple_V} \cdot 0.5}{I_{\text{peak_inductor1}} + I_{\text{peak_inductor2}}} = 5.005 \times 10^{-3}$$

Figura 20. Calculo ESR Capacitor de salida.

Y un valor mayor o igual de capacitancia de este valor:

$$C_{\text{out}} := \frac{I_{\text{out}} \cdot \text{Duty}}{\text{Ripple_V} \cdot 0.5 \cdot f_{\text{sw}}} = 5.104 \times 10^{-5}$$

Figura 21. Calculo Valor Capacitancia de Salida.

Para el capacitor de salida, debe tener un valor mayor a 20 [uF], y debe soportar esta corriente RMS:

$$I_{\text{RMS_Cin}} := \frac{\text{Ripple_I_inductor}}{\sqrt{12}} = 0.1$$

Figura 22. Calculo Corriente RMS Capacitor de entrada.

Entonces, con estos valores, se eligieron los siguientes componentes (los datasheets se encontrarán en Anexo, con links hacia estos):

Inductor acoplado: SRF0703-680M.



Figura 23. Inductor acoplado.

Diodo Schottky: 1N5822.



Figura 24. Diodo Schottky.

IGBT: FGH60N60SFD.

 


Figura 25. Transistor IGBT.

Capacitor de al medio, C1:

Un capacitor cerámico de 10 [uF] con un ERS de 0.008 [Ω], y de un valor de voltaje de 25 [V].

Capacitancia de salida, C2:

Un capacitor cerámico, idealmente, si no, dos electrolíticos, de valor 75 [uF], y un ESR de 0.014 [Ω], y valor de voltaje de 25 [V].

Capacitor de entrada:

Un capacitor de 20 [uF], que aguante 25[V].

Calculo potencia:

Al ya tener los componentes ya seleccionados, se puede calcular la potencia que consumen estos, ya que los valores para calcular la potencia ya están definidos en los datasheets de los componentes. En nuestro caso, vamos a calcular la potencia para el IGBT y el diodo Schottky.

IGBT:

Se tiene el siguiente calculo:

$$\begin{aligned} \text{Perdida de conduccion} \quad V_{ce} &:= 1.25 \\ r_{c_grafico} &:= \frac{1.25}{15} = 0.083 \quad I_{c_avg} := 0.703 \quad I_{c_RMS} := 5.243 \\ P_{condu} &:= V_{ce} \cdot I_{c_avg} + r_{c_grafico} \cdot I_{c_RMS}^2 = 3.17 \\ \text{Perdida de conmutacion:} \\ E_{total} &:= (2 + 3) \cdot 10^{-3} = 5 \times 10^{-3} \quad f_{sw} := 20000 \\ P_{conmu} &:= E_{total} \cdot f_{sw} = 100 \\ \text{Perdida total:} \\ P_{total_IGBT} &:= P_{condu} + P_{conmu} = 103.17 \end{aligned}$$

Figura 26. Calculo Potencia IGBT.

Se puede ver que, en la conmutación, es donde se consume más potencia, mientras que en la perdida de conducción apenas consume un 3% de la potencia total consumida.

También, la potencia total esta dentro del rango para la disipación de potencia máxima, por lo que debería trabajar correctamente.

Diodo Schottky:

Se tiene los siguientes cálculos:

$$\begin{aligned} \text{Datos} \\ V_f &:= 0.4 \quad I_f := 2 \quad T_{sw} := \frac{1}{f_{sw}} = 5 \times 10^{-5} \quad t_{on} := 0.315 \cdot T = 1.575 \times 10^{-5} \\ V_r &:= 8 \quad I_r := 0.4 \cdot 10^{-3} \\ \text{Potencia on:} \\ P_{on} &:= V_f \cdot I_f \cdot \left(\frac{t_{on}}{T} \right) = 0.252 \\ \text{Potencia off:} \\ P_{off} &:= V_r \cdot I_r \cdot \left(\frac{t_{on}}{T} \right) = 1.008 \times 10^{-3} \\ \text{Potencia total} \\ P_{potencia_diodo} &:= P_{on} + P_{off} = 0.253 \end{aligned}$$

Figura 27. Calculo Potencia Diodo Schottky.

La potencia consumida por el diodo es muy baja en comparación con el IGBT. En este caso, los cálculos de potencia, cuando hace el switch, no se consideraron, ya que, según el datasheet, son demasiado bajas para ser consideradas.

SIMULACIÓN CIRCUITO

En la realización del circuito, se realizó unas modificaciones, más que nada para poder simular con los componentes que se van a trabajar en la vida real, ya que no se pudieron conseguir los componentes que queríamos.

Además, ya que no se pudo encontrar un modelo para el inductor acoplado, se uso un transformador modificado, con los valores más parecidos posibles al del inductor acoplado.

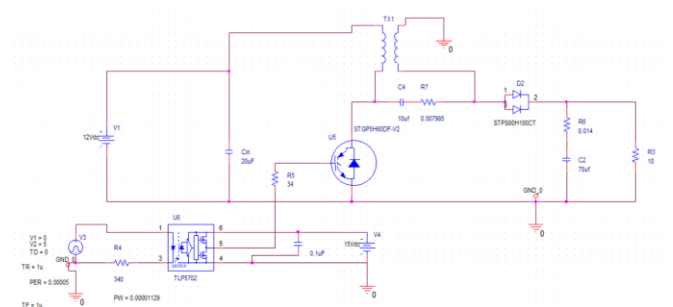


Figura 28. Esquemático Circuito PSPICE.

Entonces, con este esquemático, se va a simular el circuito en el programa Orcad Allegro

Voltaje de salida:

 


Figura 29. Voltaje de Salida.

Corriente de salida:

 


Figura 30. Corriente de Salida.

Se puede notar de que el ripple del voltaje es de aproximadamente 1.8%, el cual fue calculado gráficamente, el cual es cercano al valor impuesto en el proyecto. Esto se puede explicar por la selección de componentes que se realizó, y que estaba a nuestro alcance.

En el ripple de corriente, se calculo un ripple de 3.4%, el cual, aun con los componentes que elegimos, cumple con el requerimiento del proyecto.

También se nota que estos son los valores que se obtuvieron como máximos y mínimos de cada señal:

	Mínimo	Máximo
Voltaje	5.09 [V]	4.90 [V]
Corriente	509.3 [mA]	490.1 [mA]

Corriente de entrada:

 


Figura 31. Corriente de Entrada.

La corriente de entrada es aceptable, teniendo un peak de 2.3 [A]. Es una señal bi-periodica.

Corriente inductor:

 


Figura 32. Corriente del Inductor.

Se nota que es la misma que la corriente de entrada.

Voltaje de capacitor de al medio, C1:

 


Figura 32. Voltaje Capacitor de al medio C1.

Se parece extraña a lo que debería realmente salir, pero esto se puede explicar por el uso del transformador como equivalente del inductor acoplado. Lamentablemente, es lo más cercano que se pudo llegar en la realidad, pero sirve como guía para los voltajes máximos y mínimos que tiene que aguantar el capacitor C1 en la realidad, que, en este caso, son con un peak de 18 [V], el cual esta dentro de lo que puede aguantar el capacitor.

Corriente colector del IGBT, Q1:

 


Figura 33. Corriente Colector IGBT.

Se puede ver cuando se apaga y prende el IGBT, con las formas de corriente que se pueden ver. El peak de esta corriente es de aproximadamente 2[A], lo cual no es tan cercano a lo que se calculó teóricamente, pero, aun así, es aceptable.

Corriente capacitor de salida, C2:

 


Figura 34. Corriente Capacitor de Salida, C2.

Se puede ver que es una señal triangular, casi exponencial decadente, que es cuando se descarga el condensador. El valor RMS de este es de 0.808 [A], el cual esta alejado del valor que nosotros habíamos calculado, pero, cuando se calculó, se consideró un voltaje mínimo de entrada, en cual, en la simulación, se considero un voltaje de entrada de 12 [V]. Es por esto por lo que entrega ese valor RMS.

Voltaje señal de control:

 


Figura 35. Voltaje Señal de Control.

Aquí se puede ver la señal de control, una señal cuadrada, la cual tiene una subida y bajada de 1 [us], con un valor de amplitud de 5 [V].

Corriente señal de control:

 


Figura 36. Corriente Señal de Control.

Aquí se puede ver la corriente que se usa para la activación del optoacoplador, la cual llega a ser 10 [mA].

Voltaje IGBT gate:

 


Figura 37. Voltaje IGBT Gate.

Aquí se encuentra el voltaje que se le aplica al gate del IGBT, el cual es una señal cuadrada que llega hasta los 15[V].

Corriente IGBT gate:

 


Figura 38. Corriente IGBT Gate.

Aquí se puede ver los peak de corriente de carga y descarga del capacitor parasito del gate del IGBT, el cual llega a valores de magnitud de 370 [mA]. Se puede ver que se alcanza a descargar el IGBT, por lo que hay

no hay problema en que se le pueda aplicar una señal con frecuencia de 20 [kHz].

Ahora, ya que no se pudo encontrar el componente del inductor acoplado como modelo SPICE, pero si se encontró el archivo de 4 puertos de parámetro S, se realizó una conversión de esos parámetros a un modelo SPICE. El circuito modificado es el siguiente:

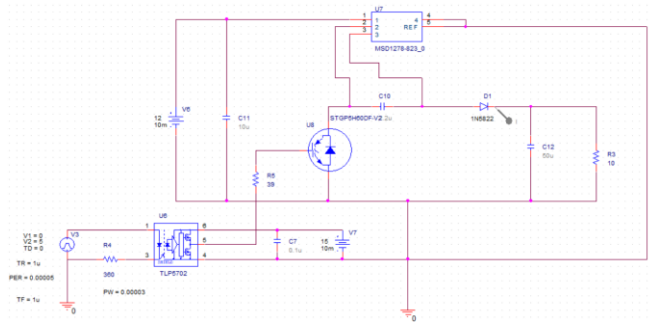


Figura 39. Esquemático circuito actualizado PSPICE.

Entonces, el voltaje de salida y de corriente son los siguientes:

Voltaje de salida:

 


Figura 40. Voltaje de Salida.

Corriente de salida:

 


Figura 41. Corriente de Salida.

Los valores de ripple que se obtuvieron fueron los siguientes:

Voltaje: 2.008%

Corriente: 2.004%

Además, se tienen los siguientes gráficos de algunas de las señales restantes:

 


Figura 42. Gráfico Corrientes Inductor Acoplado y IGBT Colector, Voltaje Capacitor Medio.

 


Figura 43. Gráfico anterior, con voltaje y corriente de salida agregados.

Son distintas a las señales que se obtuvieron con el transformador equivalente, siendo mucho más suaves y cercanas a la realidad de como deben ser las señales de un circuito SEPIC.

PCB

La realización de la PCB en simulación 3D fue realizado a través del programa KiCad, el cual es un programa de libre acceso, que se usa para el diseño de PCB en acido.

 


Figura 44. Programa KiCad.

El esquemático que se realizo es el siguiente:

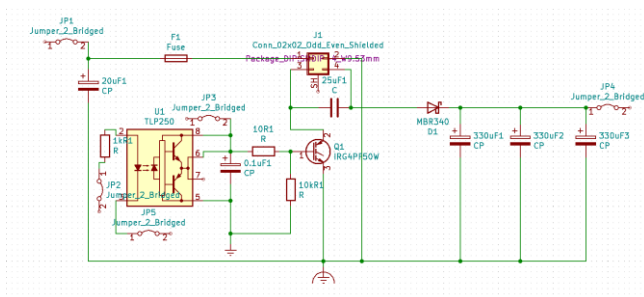


Figura 45. Esquemático Circuito PCB.

Y estas serían las pistas que estarían creadas en la placa de cobre:

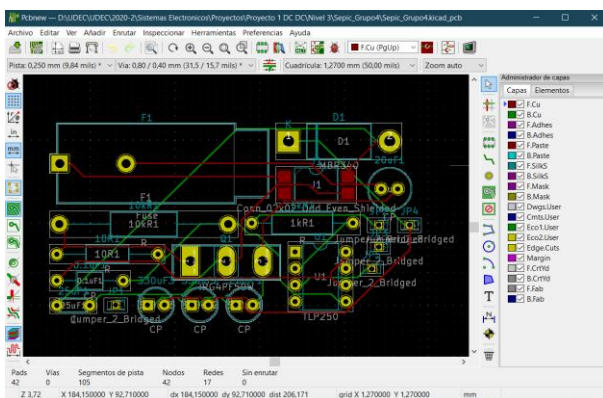


Figura 46. Circuito con placas de cobre y caminos.

Y ahora se ve de manera grafica como quedaría, con un modelo 3D:

 


Figura 47. Placa PCB, vista superior.

 


Figura 48. Placa PCB, vista inferior.

CONCLUSIÓN

La realización del proyecto fue ardua por la complejidad del circuito, además del estudio e investigación de la señal de control y su implementación con la interfaz gráfica. De manera general, los proyectos de esta índole son difíciles pero emocionantes de realizar, por el manejo técnico que la persona tiene que tener y la motivación que se debe tener para poder terminarlo.

Dentro de todo, fue una experiencia gratificante.

REFERENCIAS

- [1] *SEPIC Equations and Component Ratings*, Maxim Integrated Products. [Online]. Disponible en:
<https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN1051.pdf>
- [2] D. Zhang, *Designing a SEPIC converter*, Texas Instruments, AN-1484, 2006. [Online]. Disponible en:
<https://www.ti.com/lit/an/snva168e/snva168e.pdf>

ANEXO

Anexo A: Datasheets.

Inductor acoplado:

<https://www.coilcraft.com/getmedia/9bb1bfe8-4110-44c7-9e7e-54ca2b271b64/msd1278.pdf>

Optoacoplador:

https://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/lite-on%20pdfs/ltv-3120_series_rev1.pdf

Diodo Schottky:

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/1n5822.pdf>

IGBT: <https://belchip.by/sitedocs/17500.pdf>

```

33 // CONFIG4L
34 #pragma config STVREN = ON
35 #pragma config LVP = ON
36 #pragma config ICPRT = OFF
37 #pragma config XINST = OFF
38
39 // CONFIG5L
40 #pragma config CP0 = OFF
41 #pragma config CP1 = OFF
42 #pragma config CP2 = OFF
43 #pragma config CP3 = OFF
44
45 // CONFIG5H
46 #pragma config CPB = OFF
47 #pragma config CPD = OFF
48
49 // CONFIG6L
50 #pragma config WRT0 = OFF
51 #pragma config WRT1 = OFF
52 #pragma config WRT2 = OFF
53 #pragma config WRT3 = OFF
54
55 // CONFIG6H
56 #pragma config WRTC = OFF
57 #pragma config WRTB = OFF
58 #pragma config WRTD = OFF
59

```

Figura 50. Bits de configuración.

Anexo B: Código MicroPIC 18F4550 en MPLAB.

```

1
2 #include <xc.h> //librerias
3 #include <stdint.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include "config.h"
7
8 // CONFIG1L
9 #pragma config PLLDIV = 5 //
10 #pragma config CPUIDIV = OSC1_PLL2//
11 #pragma config USBDIV = 2 //
12
13 // CONFIG1H
14 #pragma config FOSC = HSPLL_HS //
15 #pragma config FCMEN = OFF //
16 #pragma config IESO = OFF //
17
18 // CONFIG2L
19 #pragma config FWRT = OFF //
20 #pragma config BOR = ON //
21 #pragma config BORV = 3 //
22 #pragma config VREGEN = ON //
23
24 // CONFIG2H
25 #pragma config WDT = ON //
26 #pragma config WDTPS = 32768 //
27
28 // CONFIG3H
29 #pragma config CCP2MX = ON //
30 #pragma config PBADEN = OFF //
31 #pragma config LPT1OSC = ON //
32 #pragma config MCLRE = ON //

```

Figura 49. Bits de configuración.

```

59 #pragma config WRTD = OFF
60
61 // CONFIG7L
62 #pragma config EBTR0 = OFF
63 #pragma config EBTR1 = OFF
64 #pragma config EBTR2 = OFF
65 #pragma config EBTR3 = OFF
66
67 // CONFIG7H
68 #pragma config EBTRB = OFF

```

Figura 51. Bits de configuración.

```

71 void Init_PWM() //inicia el modulo PWM
72 {
73     PR2 = 74; // frecuencia
74     CCP1RL = 43; // duty cycle
75     TRISCBits.RC2 = 0; // pin RC2 como salida
76     CCP1CONbits.CCP1M = 0b1100; // modo PWM
77     T2CONbits.TMR2ON = 1; // enable timer 2
78     T2CONbits.T2CKPS = 0b01; // prescale = 4
79 }
80

```

Figura 52. Función Init_PWM().

```

82 void Init_USART() //Se inicia el modulo USART
83 {
84     //Baud rate
85     SPBRG = 25; // 77 -> 9600; 25 -> 115200
86     BAUDCON = 0;
87     // salida y entrada
88     TRISCBits.RC6 = 0; // Tx
89     TRISCBits.RC7 = 1; // Rx
90
91     // setup PIC
92     TXSTAbits.BRGH = 1; // 0 low speed , 1 high speed
93     TXSTAbits.SYNC = 0; // 0 asincrono, 1 sincrono
94     RCSTAbits.SPEN = 1; // habilitar Tx y Rx
95     RCIE = 1; // interrupcion serial
96
97     // activar transmision y recepcion
98     TXSTAbits.TX9 = 0; // 8 bits
99     TXSTAbits.TXEN = 1; // activar transmision
100    RCSTAbits.RX9 = 0; // 8 bits
101    RCSTAbits.CHEN = 1; // activar recepcion
102    RCSTAbits.SREN = 0;
103    RCSTAbits.ADDEN = 0;
104    RCSTAbits.FERR = 0;
105    RCSTAbits.OERR = 0;
106    RCSTAbits.RX9D = 0;
107    TXSTAbits.SEND = 1;
108    TXSTAbits.TXMT = 1;
109    TXSTAbits.TX9D = 0;
110    TXSTAbits.CSRC = 0;
111    TXSTAbits.TXMT = 1;
112

```

Figura 53. Init_USART().


```

116 void main(void) //funcion general
117 {
118     Init_PWM(); //llama a funcion de inicio PWM
119     Init_USART(); //llama a funcion de USART
120
121     while (1){ //while para recibir constantemente (loop)
122
123         static uint8_t s; // Estado switch
124         static uint8_t insignia; // detecta si se envia frecuencia o duty cycle
125         static uint16_t valor;
126         static uint16_t duty;
127         static uint8_t dutyuno;
128         static uint8_t dutydos;
129         static uint8_t frecuencia;
130
131         if(RCIF){
132             uint8_t leido = RCREG;
133             RCIF = 0;
134
135             switch(s){
136                 case 0:
137                     if ((leido == 0x0D) || (leido == 0x0F)) {
138                         insignia = leido;
139                         s = 1;
140                     }
141                 else
142                     s = 0;
143             }
144         }

```

Figura 54. Función principal.

```

145         break;
146
147     case 1:
148         valor = leido;
149         s = 2;
150
151         break;
152
153     case 2:
154         if(insignia == 0x0D){
155             valor |= ((uint16_t)leido << 8);
156             duty = valor;
157             dutyuno = (uint8_t)(valor>>2);
158             dutydos = (uint8_t)valor;
159             CCP1L = dutyuno;
160             CCP1CONbits.DC1B = dutydos;
161         }
162
163         else if (insignia == 0x0F) {
164             valor |= ((uint16_t)leido << 8);
165             frecuencia = (uint8_t)valor;
166             PR2 = frecuencia;
167         }
168         s = 0;
169
170         break;
171
172     default:
173         s = 0;
174     }

```

Figura 55. Función principal.

Anexo C: Código de interfaz gráfica.

```

1 classdef app1_modificado < matlab.apps.AppBase
2
3     % Properties that correspond to app components
4     properties (Access = public)
5         UIFigure matlab.ui.Figure
6         UIAxes matlab.ui.control.UIAxes
7         slider matlab.ui.control.Slider
8         text6 matlab.ui.control.Label
9         sliderd matlab.ui.control.Slider
10        editd matlab.ui.control.EditField
11        edit matlab.ui.control.EditField
12        text7 matlab.ui.control.Label
13        onoff matlab.ui.control.Button
14        Image matlab.ui.control.Image
15        Grupo4RafaelBurgosJocelynMatusLabel matlab.ui.control.Label
16        texto matlab.ui.control.Label
17        textod matlab.ui.control.Label
18    end
19
20    properties (Access = private) %% Función comunicación PIC
21
22        DutyCycle; % Property
23        Freq; % Property
24        SerPort; % Property
25
26        Fosc = 48*10^(6); % Freq PIC
27        Tosc = 1/(48*10^(6)); % Tmpo Oscil.
28        PS_tmr2 = 4; % Prescaler
29
30        CCPRL;
31

```

Figura 56. Código inicio interfaz gráfica.

```

32 %Variables de bits fwrite Freq
33 F = hex2dec('0F'); % Primer fwrite Freq
34 PR2;
35 null = 0; % Tercer fwrite Freq (8 bits de 0s)
36
37 %Variables de bits fwrite Duty
38 D = hex2dec('00'); % Primer fwrite Duty
39 cccpfw2; % Segundo fwrite Duty
40 cccpfw3; % Tercer fwrite Duty
41
42 Conectado;
43
44 Vout; % Vout teórico
45
46 end
47
48
49 methods (Access = private) %% Inicializa funciones
50
51
52
53
54
55 function DutyCalc(app) % Duty a enviar
56
57 % 0x00 se envia en fwrite1 duty (ver funcion Serial)
58
59 % Calculo CCPRL
60 app.CCPRL = 4*(app.PR2+1)*(app.DutyCycle)/100; % Valor DutyCycle a enviar

```

Figura 57.

```

61 % Declarar uint16(*) con valor de CCPRL // Variable 'nueva' a operar (2 bytes)
62 ccpduty = uint16(app.CCPRL);
63
64 %% 2do fwrite_duty (envía 1 byte de los 2 bytes)
65 % A uint16 >>8 (hacia los LSB), enviar esos 8bits LSB
66 cccp2MSB = bitshift(ccpduty, 8); % 8MSB >>8
67
68 app.cccpfw2 = cccp2MSB;
69 % cccpfw2 se envia en fwrite3 duty
70
71 %% 3er fwrite_duty (meter variable 2 bytes originales, enviar 1byte)
72 % Con &0xFF, tomar los LSB, guardarlo en 8bits, enviar esos LSB
73
74 cccp1sb = uint16(255); % 255 = 00000 0000 1111 1111 en binario // Máscara a aplicar
75
76 app.cccpfw3 = bitand(ccpduty, cccp1sb); % Recoge los LSB a enviar (multiplica binarios cccp1sb
77 % cccpfw3 se envia en fwrite2 duty
78
79 if app.Conectado
80     Fwrits(app);
81 end
82
83 end
84
85
86 end

```

Figura 58.

```

90
91 function FreqCalc(app) % Calculo PR2, Frecuencia a enviar
92
93 % 0x0F se envia en fwrite1 freq (ver funcion Serial)
94
95 Tpmw = 1/(app.Freq); % Tmpo PWM
96
97 % Calculo PR2
98 app.PR2 = (Tpmw/(4*(app.Tosc)*(app.PS_tmr2)))-1;
99 % pr2 a enviar en fwrite2 freq
100
101 % byte de 0s se envia en fwrite3 freq (ver funcion Serial)
102
103 DutyCalc(app); % Con PR2 calculado llamada a ejecutar funcion Du
104
105
106 end

```

Figura 59.

```

113 function Fwrits(app)
114
115 % Valores properties
116 %Freq
117 fF = app.F;
118 fPR2 = app.PR2;
119 fnull = app.null;
120 %Duty
121 fD = app.D;
122 fccpfw2 = app.cccpfw2;
123 fccpfw3 = app.cccpfw3;
124 serpic = serial('COM3'); % Nombre asignado al PIC
125 set(serpic, 'BaudRate', 115200);
126 fopen(serpic);
127
128 %% FWRITES DE FREQ
129 %% 1er fwrite_freq (1byte)
130 % 0x0F
131 fwrite(serpic, fF, 'uint8'); %1er fwrite
132
133 %% 2do fwrite_freq (1byte)
134 % PR2 (1byte)
135 fwrite(serpic, fPR2, 'uint8'); % LISTO
136
137 %% 3er fwrite_freq (1byte)
138 % byte de 0s
139 fwrite(serpic, fnull, 'uint8'); %LISTO
140
141 %% FWRITES DE DUTY
142 %% 1er fwrite_duty (1byte)
143 % 0x00
144 fwrite(serpic, fD, 'uint8');

```

Figura 60.

```

%% 2do fwrite_duty (1byte)
% Envía los 8 LSB del valor del uint16 de DutyCycle
fwrite(serpic, fccpfw3, 'uint8');

```

```

%% 3er fwrite_duty (1byte)
% Envía los 8 MSB >>8 (MSBs hacia los LSB)
fwrite(serpic, fccpfw2, 'uint8');

```

```
fclose(serpic);
```

```
end
end %% Termina de declarar funciones
```

Figura 61.

```

161 % Callbacks that handle component events
162 methods (Access = private)
163
164 % Value changed function: edit
165 function editValueChanged(app, event)
166     frecuencia= str2double(app.edit.Value);
167     duty= app.slider.Value;
168     app.slider.Value= frecuencia;
169     app.editd.Value=num2str(duty);
170     largo=0:0.001:1;
171
172     if (frecuencia>5000)&&(frecuencia<=1.114285714285714e+04)
173         q=square(2*pi*frecuencia*largo/500, duty);
174
175     elseif (frecuencia>1.114285714285714e+04)&&(frecuencia<=1.728571428571429e+04)
176         q=square(2*pi*frecuencia*largo/1000, duty);
177
178     elseif (frecuencia>1.728571428571429e+04)&&(frecuencia<=2.342857142857143e+04)
179         q=square(2*pi*frecuencia*largo/2000, duty);
180
181     elseif (frecuencia>2.342857142857143e+04)&&(frecuencia<=2.957142857142857e+04)
182         q=square(2*pi*frecuencia*largo/4000, duty);
183
184     elseif (frecuencia>2.957142857142857e+04)&&(frecuencia<=3.571428571428572e+04)
185         q=square(2*pi*frecuencia*largo/6000, duty);
186
187     elseif (frecuencia>3.571428571428572e+04)&&(frecuencia<=4.185714285714286e+04)
188         q=square(2*pi*frecuencia*largo/8000, duty);
189
190     elseif (frecuencia>4.185714285714286e+04)&&(frecuencia<=48000)
191         q=square(2*pi*frecuencia*largo/10000, duty);

```

Figura 62.

```

end

if ((frecuencia<=48000) && (frecuencia>=5000))

    plot(app.UIAxes,largo,q,'y','linewidth',2);

    app.texto.Text = '5 [kHz] --> 48 [kHz]';

    app.Frequ= frecuencia;
    app.DutyCycle= duty;
    FreqCalc(app)

else

    app.texto.Text = 'Por favor, ingrese un valor entre 5 [kHz] y 48 [kHz]';

end

```

Figura 63.

```

212 end
213
214 % Value changed function: slider
215 function sliderValueChanged(app, event)
216     frecuencia= app.slider.Value;
217     duty= app.sliderd.Value;
218     app.edit.Value= num2str(frecuencia);
219     app.editd.Value=num2str(duty);
220     largo=0:0.001:1;
221
222     if (frecuencia>5000)&&(frecuencia<=1.114285714285714e+04)
223         q=square(2*pi*frecuencia*largo/500, duty);
224
225     elseif (frecuencia>1.114285714285714e+04)&&(frecuencia<=1.728571428571429e+04)
226         q=square(2*pi*frecuencia*largo/1000, duty);
227
228     elseif (frecuencia>1.728571428571429e+04)&&(frecuencia<=2.342857142857143e+04)
229         q=square(2*pi*frecuencia*largo/2000, duty);
230
231     elseif (frecuencia>2.342857142857143e+04)&&(frecuencia<=2.957142857142857e+04)
232         q=square(2*pi*frecuencia*largo/4000, duty);
233
234     elseif (frecuencia>2.957142857142857e+04)&&(frecuencia<=3.571428571428572e+04)
235         q=square(2*pi*frecuencia*largo/6000, duty);
236
237     elseif (frecuencia>3.571428571428572e+04)&&(frecuencia<=4.185714285714286e+04)
238         q=square(2*pi*frecuencia*largo/8000, duty);
239
240     elseif (frecuencia>4.185714285714286e+04)&&(frecuencia<=48000)
241         q=square(2*pi*frecuencia*largo/10000, duty);
242
243     end
244

```

Figura 64.

```

245 if ((frecuencia<=48000) && (frecuencia>=5000))
246
247     plot(app.UIAxes,largo,q,'y','linewidth',2);
248
249     app.texto.Text = '5 [kHz] --> 48 [kHz]';
250
251     app.Frequ= frecuencia;
252     app.DutyCycle= duty;
253     FreqCalc(app)
254
255 else
256
257     app.texto.Text = 'Por favor, ingrese un valor entre 5 [kHz] y 48 [kHz]';
258
259 end
260

```

Figura 65.

```

262 % Value changed function: sliderd
263 function sliderdValueChanged(app, event)
264     frecuencia= app.sliderd.Value;
265     duty= app.sliderd.Value;
266     app.edit.Value= num2str(frecuencia);
267     app.editd.Value=num2str(duty);
268     largo=0:0.001:1;
269
270     if (frecuencia>5000)&&(frecuencia<=1.114285714285714e+04)
271         q=square(2*pi*frecuencia*largo/500, duty);
272
273     elseif (frecuencia>1.114285714285714e+04)&&(frecuencia<=1.728571428571429e+04)
274         q=square(2*pi*frecuencia*largo/1000, duty);
275
276     elseif (frecuencia>1.728571428571429e+04)&&(frecuencia<=2.342857142857143e+04)
277         q=square(2*pi*frecuencia*largo/2000, duty);
278
279     elseif (frecuencia>2.342857142857143e+04)&&(frecuencia<=2.957142857142857e+04)
280         q=square(2*pi*frecuencia*largo/4000, duty);
281
282     elseif (frecuencia>2.957142857142857e+04)&&(frecuencia<=3.571428571428572e+04)
283         q=square(2*pi*frecuencia*largo/6000, duty);
284
285     elseif (frecuencia>3.571428571428572e+04)&&(frecuencia<=4.185714285714286e+04)
286         q=square(2*pi*frecuencia*largo/8000, duty);
287
288     elseif (frecuencia>4.185714285714286e+04)&&(frecuencia<=48000)
289         q=square(2*pi*frecuencia*largo/10000, duty);
290
291 end

```

Figura 66.

```

293 if ((duty<=80) && (duty>=20))
294
295     plot(app.UIAxes,largo,q,'y','linewidth',2);
296
297     app.textod.Text = '20% --> 80%';
298
299     app.Frequ= frecuencia;
300     app.DutyCycle= duty;
301     FreqCalc(app)
302
303 else
304
305     app.textod.Text = 'Por favor, ingrese un valor entre 20% y 80%';
306
307 end

```

Figura 67.

```

308 end
309
310 % Value changed function: editd
311 function editdValueChanged(app, event)
312     frecuencia= app.slider.Value;
313     duty= str2double(app.editd.Value);
314     app.edit.Value= num2str(frecuencia);
315     app.sliderd.Value=duty;
316     largo=0:0.001:1;
317
318     if (frecuencia>5000)&&(frecuencia<=1.114285714285714e+04)
319         q=square(2*pi*frecuencia*largo/500, duty);
320
321     elseif (frecuencia>1.114285714285714e+04)&&(frecuencia<=1.728571428571429e+04)
322         q=square(2*pi*frecuencia*largo/1000, duty);
323
324     elseif (frecuencia>1.728571428571429e+04)&&(frecuencia<=2.342857142857143e+04)
325         q=square(2*pi*frecuencia*largo/2000, duty);
326
327     elseif (frecuencia>2.342857142857143e+04)&&(frecuencia<=2.957142857142857e+04)
328         q=square(2*pi*frecuencia*largo/4000, duty);
329
330     elseif (frecuencia>2.957142857142857e+04)&&(frecuencia<=3.571428571428572e+04)
331         q=square(2*pi*frecuencia*largo/6000, duty);
332
333     elseif (frecuencia>3.571428571428572e+04)&&(frecuencia<=4.185714285714286e+04)
334         q=square(2*pi*frecuencia*largo/8000, duty);
335
336     elseif (frecuencia>4.185714285714286e+04)&&(frecuencia<=48000)
337         q=square(2*pi*frecuencia*largo/10000, duty);
338
339 end

```

Figura 68.

```

341 -         if ((duty<=80) && (duty>=20))
342 -
343 -             plot(app.UIAxes,largo,q,'y','linewidth',2);
344 -
345 -
346 -             app.textod.Text = '%20% --> 80%';
347 -
348 -             app.Frequ= frecuencia;
349 -             app.DutyCycle= duty;
350 -             FreqCalc(app)
351 -         end
352 -     end
    
```

Figura 69.

```

353 -
354 - % Button pushed function: onoff
355 - function onoffButtonPushed(app, event)
356 -     info = strcmp(app.onoff.Text,'conectado');%string compare para poder comparar las palabras y as
357 -     if info==1
358 -         app.onoff.Text= 'Desconectado';
359 -         app.conectado= 0;
360 -
361 -
362 -     elseif info == 0
363 -         app.onoff.Text= 'conectado';
364 -         app.conectado=1;
365 -     end
366 - end
367 -
    
```

Figura 70.

```

369 - % Component initialization
370 - methods (Access = private)
371 -
372 - % Create UIFigure and components
373 - function createComponents(app)
374 -
375 - % Create UIFigure and hide until all components are created
376 - app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off');
377 - app.UIFigure.Position = [100 100 640 480];
378 - app.UIFigure.Name = 'MATLAB App';
379 -
380 - % Create UIAxes
381 - app.UIAxes = uiaxes(app.UIFigure);
382 - title(app.UIAxes, 'PWM')
383 - xlabel(app.UIAxes, 'Ciclo')
384 - ylabel(app.UIAxes, 'Voltaje')
385 - app.UIAxes.PlotBoxAspectRatio = [2.88343558282209 1 1];
386 - app.UIAxes.FontWeight = 'bold';
387 - app.UIAxes.YLim = [0 1.1];
388 - app.UIAxes.XMinorTick = 'on';
389 - app.UIAxes.YMinorTick = 'on';
390 - app.UIAxes.Position = [35 266 441 186];
391 -
392 - % Create slider
393 - app.slider = uislider(app.UIFigure);
394 - app.slider.Limits = [5000 48000];
395 - app.slider.MajorTicks = [5000 12000 19000 26000 33000 40000 48000];
396 - app.slider.MajorTickLabels = {'5k', '12k', '19k', '26k', '33k', '40k', '48k'};
397 - app.slider.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @sliderValueChanged, true);
398 - app.slider.MinorTicks = [8500 15500 22500 29500 36500 44000];
399 - app.slider.Tag = 'slider';
400 - app.slider.FontSize = 11;
401 - app.slider.FontWeight = 'bold';
    
```

Figura 71.

```

401 - app.slider.FontWeight = 'bold';
402 - app.slider.Position = [110 198 235 3];
403 - app.slider.Value = 20000;
404 -
405 - % Create text6
406 - app.text6 = uilabel(app.UIFigure);
407 - app.text6.Tag = 'text6';
408 - app.text6.HorizontalAlignment = 'center';
409 - app.text6.VerticalAlignment = 'top';
410 - app.text6.FontSize = 11;
411 - app.text6.FontWeight = 'bold';
412 - app.text6.Position = [10 188 78 22];
413 - app.text6.Text = 'Frecuencia';
414 -
415 - % Create sliderd
416 - app.sliderd = uislider(app.UIFigure);
417 - app.sliderd.Limits = [20 80];
418 - app.sliderd.MajorTicks = [20 30 40 50 60 70 80];
419 - app.sliderd.MajorTickLabels = {'20%', '30%', '40%', '50%', '60%', '70%', '80%'};
420 - app.sliderd.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @sliderdValueChanged, true);
421 - app.sliderd.MinorTicks = [25 35 45 55 65 75];
422 - app.sliderd.Tag = 'sliderd';
423 - app.sliderd.FontSize = 11;
424 - app.sliderd.FontWeight = 'bold';
425 - app.sliderd.Position = [109 88 236 3];
426 - app.sliderd.Value = 60;
427 -
428 - % Create editd
429 - app.editd = uieditfield(app.UIFigure, 'text');
430 - app.editd.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @editdValueChanged, true);
431 - app.editd.Tag = 'editd';
432 - app.editd.HorizontalAlignment = 'center';
433 - app.editd.FontSize = 11;
    
```

Figura 72.

```

434 - app.editd.FontWeight = 'bold';
435 - app.editd.BackgroundColor = [0 0.8078 0.8196];
436 - app.editd.Position = [378 69 57 22];
437 - app.editd.Value = '60';
438 -
439 - % Create edit
440 - app.edit = uieditfield(app.UIFigure, 'text');
441 - app.edit.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @editValueChanged, true);
442 - app.edit.Tag = 'edit';
443 - app.edit.HorizontalAlignment = 'center';
444 - app.edit.FontSize = 11;
445 - app.edit.FontWeight = 'bold';
446 - app.edit.BackgroundColor = [0 0.8078 0.8196];
447 - app.edit.Position = [366 188 81 22];
448 - app.edit.Value = '20000';
449 -
450 - % Create text7
451 - app.text7 = uilabel(app.UIFigure);
452 - app.text7.Tag = 'text7';
453 - app.text7.HorizontalAlignment = 'center';
454 - app.text7.VerticalAlignment = 'top';
455 - app.text7.FontSize = 11;
456 - app.text7.FontWeight = 'bold';
457 - app.text7.Position = [9 78 80 22];
458 - app.text7.Text = 'Duty Cycle';
459 -
460 - % Create onoff
461 - app.onoff = uibutton(app.UIFigure, 'push');
462 - app.onoff.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @onoffButtonPushed, true);
463 - app.onoff.Tag = 'onoff';
464 - app.onoff.FontSize = 11;
465 - app.onoff.FontWeight = 'bold';
    
```

Figura 73.

```

465 - app.onoff.FontWeight = 'bold';
466 - app.onoff.Position = [496 385 114 27];
467 - app.onoff.Text = 'Apagado';
468 -
469 - % Create Image
470 - app.Image = uilabel(app.UIFigure);
471 - app.Image.Position = [501 221 104 111];
472 - app.Image.ImageSource = 'Escudo_udc.gif';
473 -
474 - % Create GrupoRafaelBurgosJocelynMatustabel
475 - app.GrupoRafaelBurgosJocelynMatustabel = uilabel(app.UIFigure);
476 - app.GrupoRafaelBurgosJocelynMatustabel.FontSize = 18;
477 - app.GrupoRafaelBurgosJocelynMatustabel.FontWeight = 'bold';
478 - app.GrupoRafaelBurgosJocelynMatustabel.Position = [475 88 208 83];
479 - app.GrupoRafaelBurgosJocelynMatustabel.Text = {'Grupo 4: ' '- Rafael Burgos' '- Jocelyn Ma
480 -
481 - % Create texto
482 - app.texto = uilabel(app.UIFigure);
483 - app.texto.Tag = 'texto';
484 - app.texto.HorizontalAlignment = 'center';
485 - app.texto.VerticalAlignment = 'top';
486 - app.texto.FontSize = 11;
487 - app.texto.FontWeight = 'bold';
488 - app.texto.Position = [159 124 136 32];
489 - app.texto.Text = '5 [kHz] --> 48 [kHz]';
490 -
491 - % Create textod
492 - app.textod = uilabel(app.UIFigure);
493 - app.textod.Tag = 'textod';
494 - app.textod.HorizontalAlignment = 'center';
495 - app.textod.VerticalAlignment = 'top';
496 - app.textod.FontSize = 11;
497 - app.textod.FontWeight = 'bold';
    
```

Figura 74.

```

498 -         app.textod.Position = [146 11 143 32];
499 -         app.textod.Text = '%20% --> 80%';
500 -
501 -         % Show the figure after all components are created
502 -         app.UIFigure.Visible = 'on';
503 -     end
504 - end
505 -
506 - % App creation and deletion
507 - methods (Access = public)
508 -
509 -     % Construct app
510 -     function app = app1_modificado
511 -
512 -         % Create UIFigure and components
513 -         createComponents(app)
514 -
515 -         % Register the app with App Designer
516 -         registerApp(app, app.UIFigure)
517 -
518 -         if nargin == 0
519 -             clear app
520 -         end
521 -     end
522 -
523 -     % Code that executes before app deletion
524 -     function delete(app)
525 -
526 -         % Delete UIFigure when app is deleted
527 -         delete(app.UIFigure)
528 -     end
529 - end
530 - end

```

Figura 75.